معماري كامپيوتر

دانشكده مهندسي كامپيوتر

دکتر اسدی بهار ۱۴۰۳

امیرحسین صوری، ۴۰۱۱۰۶۱۸۲ و مهدی علی نژاد، ۴۰۱۱۰۶۲۶۶




تمرين ششم عملى


سوال ١

نحوه ی پیاده سازی Datapath پردازنده ی Datapath


برای دیتاپف این پردازنده، مانند مسیر داده ای که در اسلاید ها موجود بود، از یک ،ALU یک بلاک مموری، تعدادی رجیستر میانی، یک رجیستر ۴ بیتی نگهدارنده ی حالت، RF و واحد کنترلی استفاده کردیم.

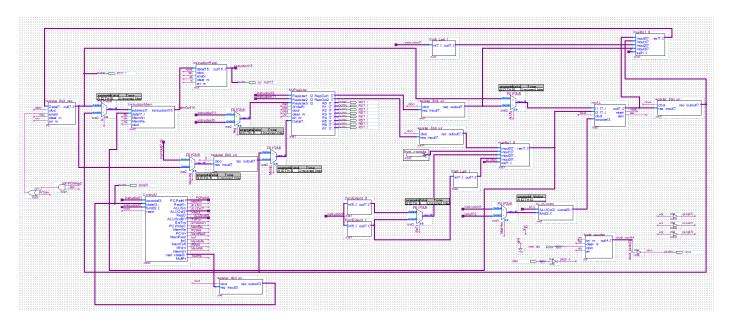مانند پردازنده ی تک حلقه ای مان، در اینجا نیز در دستورات، جای rs و rt جابجا شده تا طراحی کمی ساده تر شود.




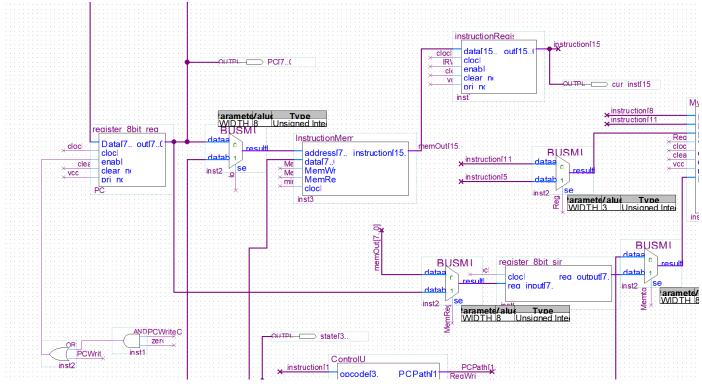

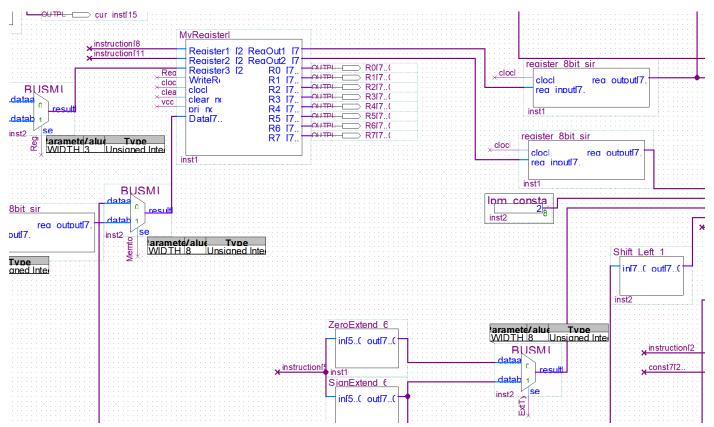
در این تصویر شاهد پیاده سازی قطعاتی مانند PC ، بلاک حافظه، MDR ، IR و منطق پرش و برنچ هستیم.



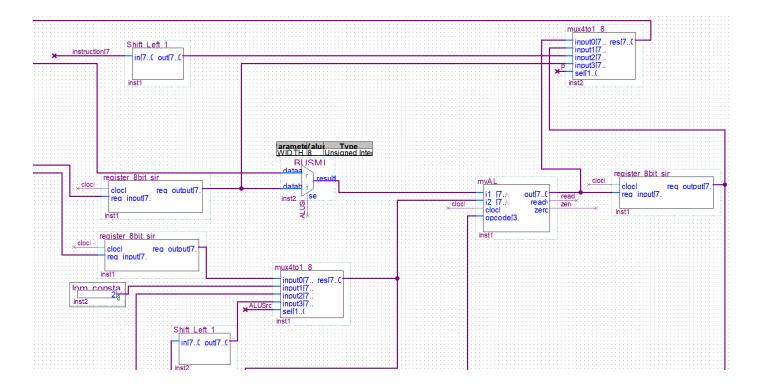این بخش از مدار شامل رجیستر فایل ، رجیستر های A و B و بخش مربوط به immediate است.



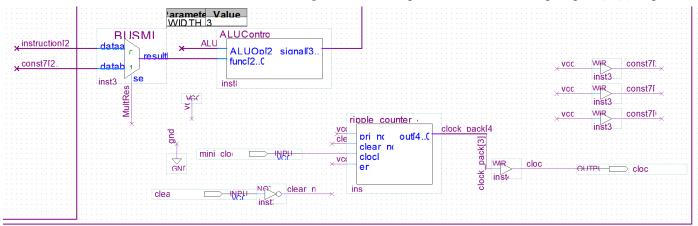در این تصویر نیز ماکس تعیین کننده ی مقدار PC و همچنین ALU را مشاهده می کنید.



و در انتها نیز یک بخش کوچک برای کلاک مدار و alu controller را مشاهده می کنید.