

معماری کامپیوتر

دانشکده مهندسی کامپیوتر

دکتر اسدی
بهار ۱۴۰۳


مهدی علی نژاد، ۴۰۱۱۰۶۲۶۶



تمرین چهارم

سوال ۱

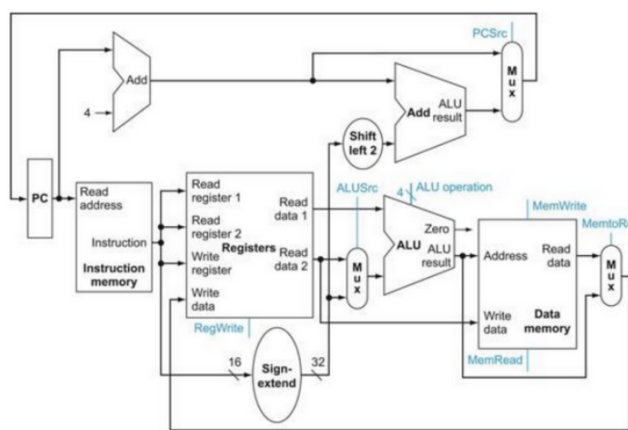۱. جدول زیر که نشان‌دهنده مقدار سیگنال‌های کنترلی در طول اجرای دستورات است را با توجه به مسیر داده^۱ معماری پردازنده MIPS که در کلاس طراحی شد (شکل زیر)، تکمیل نمایید. دقت کنید که اگر سیگنال کنترلی MUX برابر ۰ باشد ورودی پایین آن انتخاب می‌شود و در صورتی که برابر ۱ باشد ورودی بالای آن انتخاب می‌شود.



Instruction	PCSrc	ALUSrc	MemWrite	MemToReg
mult \$t0, \$t1				
bne \$t0, \$t1, 10				
lw \$t0, 0(\$t1)				
sw \$t0, 0(\$t1)				

Instruction	PCSrc	ALUSrc	MemWrite	MemToReg
mult \$t0, \$t1	1	1	0	0
bne \$t0, \$t1, 10	Zero _{ALU}	1	0	don't care
lw \$t0, 0(\$t1)	1	0	0	1
sw \$t0, 0(\$t1)	1	0	1	don't care


۲. طراحی مسیر داده برای پردازنده MIPS را در نظر بگیرید (شکل سوال ۱). می‌خواهیم با ایجاد تغییراتی، دو دستور زیر را به دستورات قابل پشتیبانی توسط این مسیر داده اضافه کنیم. ابتدا با ذکر دلیل نوع دستور مناسب برای هر کدام را مشخص کنید و سپس تغییرات لازم برای پشتیبانی از هر دستور را مشخص نمایید.

۱. `getpc $rd`: این دستور العمل مقدار PC را در ثبات `rd` می‌ریزد.

۲. `jof $rt, imm($rs)`: این دستور العمل ابتدا مقدار PC را در ثبات `rt` ذخیره می‌کند و سپس PC را برابر `imm + $rs` قرار می‌دهد.

۱. این دستور می‌تواند از نوع `R type` باشد، زیرا تنها چیزی که نیاز دارد گرفتن ۵ بیت `$rd` است که با این فرمت امکان پذیر است. برای انجام این کار از PC یک سیم به ماکسی که جلوی ورودی `Write data` قرار دارد وارد می‌کنیم و ورودی دیگر این ماکس را همان سیمی که از قبل به آن می‌آمده قرار می‌دهیم و سلکت آن سیگنال کنترلی ما می‌شود.
۲. برای این دستور از فرمت `I type` استفاده می‌کنیم. برای پشتیبانی این دستور نیز اول به بخش طراحی شده در قسمت ۱ نیاز داریم، سپس از خروجی `ALU` یک سیم و از خروجی ماکس `PCSrc` یک سیم دیگر به یک ماکس ۲ به ۱ وصل می‌کنیم و خروجی ماکس جدید را به ورودی PC وصل می‌کنیم. سلکت ماکس نیز سیگنال کنترلی ما می‌شود.

برای سوال های ۳ تا ۶ از شماتیک زیر به عنوان Datapath پردازنده MIPS استفاده شده است:

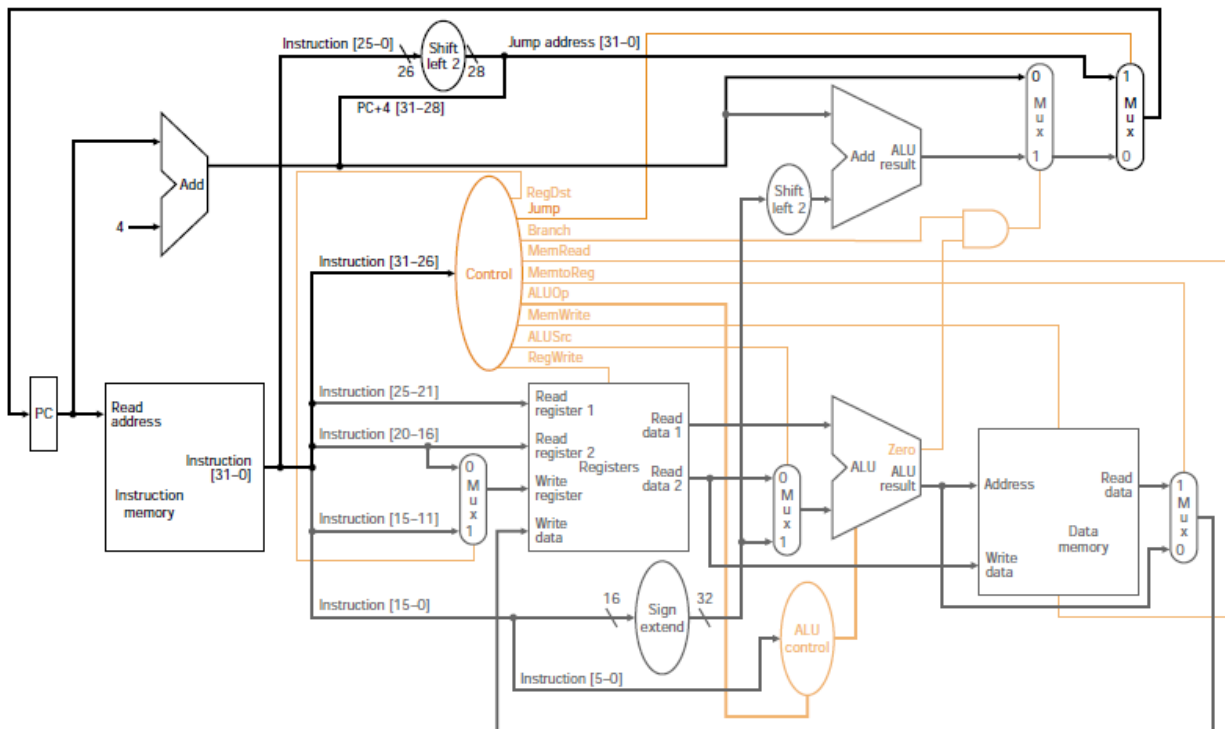

سوال ۳

۳. جدول تأخیرهای زیر را برای بخش‌های مختلف پردازنده MIPS در نظر بگیرید:

I-Mem	Add	Mux	ALU	Regs	D-Mem	Control
200ps	70ps	20ps	90ps	90ps	250ps	40ps

فرض کنید ۴ درصد دستورات از نوع پرش، ۱۳ درصد Beq و ۱۴ درصد از نوع Load و ۱۷ درصد از نوع Store و بقیه از نوع R باشند. در صورتی که با تغییراتی بتوان تأخیر ALU را به ۷۵ و تأخیر D-Mem را به ۲۲۰ کاهش داد و تأخیر کنترل به ۵۰ برسد، میزان Speed Up چقدر خواهد بود؟

باید ابتدا زمان متوسط هر دستور را برای این برنامه حساب کنیم، سپس با اعمال تغییرات جدید، speed up را مشخص کنیم. برای اینکار ابتدا تأخیر هر دستور را محاسبه می‌کنیم، سپس میانگین وزن دار می‌گیریم. برای حساب کردن هر کدام از این تأخیرها نیاز است تا مسیر داده‌ها را دنبال کنیم. max هایی که تعریف شده‌اند، هر کدام برای یک بخشی از مدار است که نیاز دارد ۲ یا تعداد بیشتری پردازش قبلیش انجام شود تا بتواند پردازش خود را کامل کند، که در این مثال، عمدتاً منظور mux ها و ALU ها است یا حالتی که PC به طور مستقلاً از کل مدار آپدیت می‌شود.

$$D_{\text{jump}} = \max_{\substack{\text{برای} \\ \text{ماکس پرش}}} (\text{مسیر تا PC} + (\text{ورودی که می‌خواهیم, سیگنال کنترلی}))$$

$$D_{\text{jump}} = \max_{\substack{\text{برای} \\ \text{ماکس پرش}}} \left(D_{\text{Add}}(\text{PC جمع}), D_{\text{I-Mem}}(\text{jump خواندن آدرس}), D_{\text{I-Mem}}(\text{خواندن دستور}) + D_{\text{Control}}(\text{پردازش دستور}) \right) + D_{\text{Mux}}(\text{تعیین پرش})$$

$$D_{\text{Beq}} = \max_{\substack{\text{برای ماکس برنج}}} (\text{مسیر تا PC} + (\text{سیگنال کنترلی, ورودی دوم, ورودی اول}))$$

$$\text{ورودی دوم} = \max_{\text{برای ALU برنج}} (\text{سیگنال کنترلی}), \text{ سیگنال کنترلی} = \max_{\text{AND برنج}} (\text{ورودی دوم, سیگنال کنترلی, ورودی اول})$$

$$\text{داده از رجیستر} = \text{ورودی اول alu} = \max_{\text{ALU اصلی}} (\text{سیگنال کنترلی}), \text{ سیگنال کنترلی} = \max_{\text{AND}} (\text{ورودی دوم, سیگنال کنترلی, ورودی اول})$$

$$\text{ALU دو ورودی} = \max_{\text{ALUSrc ماکس}} (\text{ورودی که می‌خواهیم, سیگنال کنترلی})$$

$$D_{\text{Beq}} = \max_{\substack{\text{برای ماکس برنج}}} \left\{ D_{\text{Add}}(\text{PC جمع}), \max_{\substack{\text{برای} \\ \text{ALU برنج}}} \left(D_{\text{Add}}(\text{PC جمع}), D_{\text{I-Mem}}(\text{خواندن Imm. دستور}) \right) + D_{\text{Add}}(\text{انجام جمع}), \right. \\ \left. \max_{\text{AND برنج}} \left[D_{\text{I-Mem}}(\text{خواندن دستور}) + D_{\text{Control}}(\text{پردازش دستور}), \max_{\text{ALU اصلی}} \left(D_{\text{I-Mem}}(\text{خواندن دستور}) + D_{\text{Control}}(\text{پردازش دستور}), \right. \right. \right. \\ \left. \left. D_{\text{I-Mem}}(\text{خواندن دستور}) + D_{\text{Regs}}(\text{خواندن رجیستر ها}), \max_{\text{ALUSrc ماکس}} \left(D_{\text{I-Mem}}(\text{خواندن دستور}) + D_{\text{Control}}(\text{پردازش دستور}), \right. \right. \right. \\ \left. \left. D_{\text{I-Mem}}(\text{خواندن دستور}) + D_{\text{Regs}}(\text{خواندن رجیستر ها}) \right) + D_{\text{Mux}}(\text{آماده شدن خروجی}) + D_{\text{ALU}}(\text{انجام محاسبه}) \right] \left. \right\} + 2D_{\text{Mux}}(\text{در مسیر برنج})$$

$$D_{\text{Load}} = \max_{\text{PC یا دستور}} (\text{اجرای خود دستور, مسیر PC}),$$

$$\text{مسیر PC} = \max_{\text{ماکس برنج}} (\text{سیگنال کنترلی, ورودی}) + 2D_{\text{Mux}}(\text{برنج و پرش های ماکس})$$

$$\text{اجرای خود دستور} = \max_{\text{نوشتن در RF}} (\text{داده, آدرس مقصد}),$$

$$\text{مسیری از حافظه که خود از طریق آدرس حاصل از ALU مشخص می‌شود} = \text{داده}$$

$$D_{\text{Load}} = \max_{\text{PC یا دستور}} \left\{ \max_{\text{ماکس برنج}} \left(D_{\text{Add}}(\text{PC جمع}), D_{\text{I-Mem}}(\text{خواندن دستور}) + D_{\text{Control}}(\text{پردازش دستور}) \right) + 2D_{\text{Mux}}(\text{برنج و پرش های ماکس}), \right. \\ \max_{\text{نوشتن در RF}} \left[D_{\text{I-Mem}}(\text{خواندن دستور}) + D_{\text{Control}}(\text{پردازش دستور}), \max_{\text{ماکس MementoReg}} \left\{ D_{\text{I-Mem}}(\text{خواندن دستور}) + D_{\text{Control}}(\text{پردازش دستور}), \right. \right. \\ \left. \left. D_{\text{D-Mem}}(\text{خواندن داده}) + \max_{\text{ALU اصلی}} \left[D_{\text{I-Mem}}(\text{خواندن دستور}) + D_{\text{Control}}(\text{پردازش دستور}), \right. \right. \right. \\ \left. \left. \max_{\text{ماکس ALUSrc}} \left(D_{\text{I-Mem}}(\text{خواندن دستور}) + D_{\text{Control}}(\text{پردازش دستور}), D_{\text{I-Mem}}(\text{خواندن دستور}) \right) + D_{\text{Mux}}(\text{تاخیر ماکس}), \right. \right. \\ \left. \left. D_{\text{Regs}}(\text{خواندن رجیستر ها}) + D_{\text{I-Mem}}(\text{خواندن دستور}) \right] + D_{\text{ALU}}(\text{انجام محاسبه}) \right\} + D_{\text{Mux}}(\text{تاخیر ماکس}), \\ \left. \max_{\text{ماکس RegDst}} \left(D_{\text{I-Mem}}(\text{خواندن دستور}) + D_{\text{Control}}(\text{پردازش دستور}), D_{\text{I-Mem}}(\text{خواندن دستور}) \right) + D_{\text{Mux}}(\text{تاخیر ماکس}) \right] \\ + D_{\text{Regs}}(\text{نوشتن رجیستر ها}) \left. \right\}$$

$$\begin{aligned}
D_{\text{store}} &= \max_{\text{PC یا دستور}} \left(\text{اجرای خود دستور, مسیر PC} \right), \\
\text{PC مسیر} &= \max_{\text{ماکس برنج}} \left(\text{سیگنال کنترل, ورودی} \right) + 2D_{\text{Mux}} \left(\text{برنج و پرش و برنج} \right) \\
\text{اجرای خود دستور} &= \max_{\text{حافظه}} \left(\text{سیگنال کنترلی, داده, آدرس مقصد} \right), \\
\text{از RF گرفته می شود} &= \text{داده} \\
\text{خروجی ALU} &= \text{آدرس}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
D_{\text{store}} &= \max_{\text{PC یا دستور}} \left\{ \max_{\text{ماکس برنج}} \left(D_{\text{Add}}(\text{جمع PC}), D_{\text{I-Mem}}(\text{خواندن دستور}) + D_{\text{Control}}(\text{پردازش دستور}) \right) + 2D_{\text{Mux}}(\text{برنج و پرش و برنج}), \right. \\
&\quad \max_{\text{بلوک حافظه}} \left[D_{\text{I-Mem}}(\text{خواندن دستور}) + D_{\text{Regs}}(\text{خواندن رجیستر}), \max_{\text{ALU اصلی}} \left(D_{\text{I-Mem}}(\text{خواندن دستور}) + D_{\text{Control}}(\text{پردازش دستور}), \right. \right. \\
&\quad \max_{\text{ماکس ALUSrc}} \left(D_{\text{I-Mem}}(\text{خواندن دستور}) + D_{\text{Control}}(\text{پردازش دستور}), D_{\text{I-Mem}}(\text{خواندن دستور}) \right) + D_{\text{Mux}}(\text{تاخیر ماکس}), \\
&\quad D_{\text{Regs}}(\text{خواندن رجیستر}) + D_{\text{I-Mem}}(\text{خواندن دستور}) \left. \right) + D_{\text{ALU}}(\text{انجام محاسبه}), \\
&\quad \left. D_{\text{I-Mem}}(\text{خواندن دستور}) + D_{\text{Control}}(\text{پردازش دستور}) \right] + D_{\text{D-Mem}}(\text{نوشتن در حافظه}) \left. \right\}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
D_{\text{R-type}} &= \max_{\text{PC یا دستور}} \left(\text{اجرای خود دستور, مسیر PC} \right), \\
\text{PC مسیر} &= \max_{\text{ماکس برنج}} \left(\text{سیگنال کنترل, ورودی} \right) + 2D_{\text{Mux}} \left(\text{برنج و پرش و برنج} \right) \\
\text{اجرای خود دستور} &= \max_{\text{نوشتن در RF}} \left(\text{سیگنال کنترلی, داده, آدرس مقصد} \right), \\
\text{داده توسط ALU اصلی آماده می شود} &= \text{داده} \\
\text{از دستور گرفته می شود} &= \text{آدرس}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
D_{\text{R-type}} &= \max_{\text{PC یا دستور}} \left\{ \max_{\text{ماکس برنج}} \left(D_{\text{Add}}(\text{جمع PC}), D_{\text{I-Mem}}(\text{خواندن دستور}) + D_{\text{Control}}(\text{پردازش دستور}) \right) + 2D_{\text{Mux}}(\text{برنج و پرش و برنج}), \right. \\
&\quad \max_{\text{نوشتن در RF}} \left[D_{\text{I-Mem}}(\text{خواندن دستور}) + D_{\text{Control}}(\text{پردازش دستور}), \max_{\text{ALU اصلی}} \left(D_{\text{I-Mem}}(\text{خواندن دستور}) + D_{\text{Control}}(\text{پردازش دستور}), \right. \right. \\
&\quad \max_{\text{ماکس ALUSrc}} \left(D_{\text{I-Mem}}(\text{خواندن دستور}) + D_{\text{Control}}(\text{پردازش دستور}), D_{\text{I-Mem}}(\text{خواندن دستور}) + D_{\text{Regs}}(\text{خواندن رجیستر}) \right) + D_{\text{Mux}}(\text{تاخیر ماکس}), \\
&\quad D_{\text{Regs}}(\text{خواندن رجیستر}) + D_{\text{I-Mem}}(\text{خواندن دستور}) \left. \right) + D_{\text{ALU}}(\text{انجام محاسبه}) + D_{\text{Mux}}(\text{ماکس MemtoReg}), \\
&\quad \left. D_{\text{I-Mem}}(\text{خواندن دستور}) + D_{\text{Control}}(\text{پردازش دستور}) \right] + D_{\text{Regs}}(\text{نوشتن رجیسترها}) \left. \right\}
\end{aligned}$$

در حالت اولیه مقدار تاخیرهای هر دستور به صورت زیر است:

$$D_{\text{jump}} = \max_{\substack{\text{برای} \\ \text{ماکس پرش}}} \left(70, 200, 200 + 40 \right) + 20 = 260 ps$$

$$D_{\text{Beq}} = \max_{\substack{\text{برای ماکس برنج} \\ \text{ALUSrc ماکس}}} \left\{ 70, \max_{\substack{\text{برای ALU برنج} \\ \text{AND ماکس}}} \left[200 + 40, \max_{\substack{\text{ALU اصلی} \\ \text{MementoReg ماکس}}} \left(200 + 40, 200 + 90, \right. \right. \right. \\ \left. \left. \left. \max_{\substack{\text{ALUSrc ماکس}}} \left(200 + 40, 200 + 90 \right) + 20 \right) + 90 \right] \right\} + 2 * 20 = 440 ps$$

$$D_{\text{Load}} = \max_{\substack{\text{PC یا دستور} \\ \text{RegDst ماکس}}} \left\{ \max_{\substack{\text{برنج ماکس} \\ \text{RF نوشتن در}}} \left(70, 200 + 40 \right) + 2 * 20, \max_{\substack{\text{RF نوشتن در}}} \left[200 + 40, \max_{\substack{\text{MementoReg ماکس}}} \left\{ 200 + 40, 250 + \right. \right. \right. \\ \left. \left. \left. \max_{\substack{\text{ALU اصلی}}} \left[200 + 40, \max_{\substack{\text{ALUSrc ماکس}}} \left(200 + 40, 200 \right) + 20, 90 + 200 \right] + 90 \right\} + 20, \right. \right. \\ \left. \left. \max_{\substack{\text{RegDst ماکس}}} \left(200 + 40, 200 \right) + 20 \right] + 90 \right\} = 740 ps$$

$$D_{\text{store}} = \max_{\substack{\text{PC یا دستور} \\ \text{RegDst ماکس}}} \left\{ \max_{\substack{\text{برنج ماکس} \\ \text{RF نوشتن در}}} \left(70, 200 + 40 \right) + 2 * 20, \max_{\substack{\text{بلوک حافظه} \\ \text{ALU اصلی}}} \left[200 + 90, \max_{\substack{\text{ALU اصلی}}} \left(200 + 40, \max_{\substack{\text{ALUSrc ماکس}}} \left(200 + 40, 200 \right) + 20, \right. \right. \right. \\ \left. \left. \left. 90 + 200 \right) + 90, 200 + 40 \right] + 250 \right\} = 630 ps$$

$$D_{\text{R-type}} = \max_{\substack{\text{PC یا دستور} \\ \text{ALUSrc ماکس}}} \left\{ \max_{\substack{\text{برنج ماکس} \\ \text{RF نوشتن در}}} \left(70, 200 + 40 \right) + 2 * 20, \max_{\substack{\text{RF نوشتن در}}} \left[200 + 90, \max_{\substack{\text{ALU اصلی}}} \left(200 + 40, \right. \right. \right. \\ \left. \left. \left. \max_{\substack{\text{ALUSrc ماکس}}} \left(200 + 40, 200 + 90 \right) + 20, 90 + 200 \right) + 90 + 20, 200 + 40 \right] + 90 \right\} = 510 ps$$

حال متوسط تاخیر به ازای دستور در این برنامه را حساب می کنیم:

$$\frac{4}{100} * 260 + \frac{13}{100} * 440 + \frac{14}{100} * 740 + \frac{17}{100} * 630 + \frac{52}{100} * 510 = 543.5 ps \text{ per instruction}$$

حال این عدد را بعد اعمال تغییرات محاسبه می کنیم:

$$D_{\text{jump}} = \max_{\text{برای ماکس پرش}} (70, 200, 200 + 50) + 20 = 270ps$$

$$D_{\text{Beq}} = \max_{\text{برای ماکس برنج}} \left\{ 70, \max_{\text{برای ALU برنج}} (70, 200) + 70, \max_{\text{AND برنج}} \left[200 + 50, \max_{\text{ALU اصلی}} (200 + 50, 200 + 90, \max_{\text{ALUSrc ماکس}} (200 + 50, 200 + 90) + 20) + 75 \right] \right\} + 2 * 20 = 425ps$$

$$D_{\text{Load}} = \max_{\text{PC یا دستور}} \left\{ \max_{\text{ماکس برنج}} (70, 200 + 50) + 2 * 20, \max_{\text{نوشتن در RF}} \left[200 + 50, \max_{\text{MementoReg ماکس}} \left\{ 200 + 50, 220 + \max_{\text{ALU اصلی}} [200 + 50, \max_{\text{ALUSrc ماکس}} (200 + 50, 200) + 20, 90 + 200] + 75 \right\} + 20, \max_{\text{ماکس RegDst}} (200 + 50, 200) + 20 \right] + 90 \right\} = 695ps$$

$$D_{\text{store}} = \max_{\text{PC یا دستور}} \left\{ \max_{\text{ماکس برنج}} (70, 200 + 50) + 2 * 20, \max_{\text{بلوک حافظه}} \left[200 + 90, \max_{\text{ALU اصلی}} (200 + 50, \max_{\text{ALUSrc ماکس}} (200 + 50, 200) + 20, 90 + 200) + 75, 200 + 50 \right] + 220 \right\} = 585ps$$

$$D_{\text{R-type}} = \max_{\text{PC یا دستور}} \left\{ \max_{\text{ماکس برنج}} (70, 200 + 50) + 2 * 20, \max_{\text{نوشتن در RF}} \left[200 + 90, \max_{\text{ALU اصلی}} (200 + 50, \max_{\text{ALUSrc ماکس}} (200 + 50, 200 + 90) + 20, 90 + 200) + 75 + 20, 200 + 50 \right] + 90 \right\} = 495ps$$

حال متوسط تاخیر جدید را حساب می کنیم:

$$\frac{4}{100} * 270 + \frac{13}{100} * 425 + \frac{14}{100} * 695 + \frac{17}{100} * 585 + \frac{52}{100} * 495 = 520/2 ps \text{ per instruction}$$

میزان speed up برنامه نیز به صورت زیر محاسبه می شود.

$$\text{speed up} = \frac{\text{runtime}_{\text{old}}}{\text{runtime}_{\text{new}}} = \frac{543/5 * C}{520/2 * C} \approx 1/0.448$$

۴. با استفاده از دستورات پردازنده MIPS توانسته‌ایم CPU جدیدی را طراحی کنیم که به شکل single-cycle کار می‌کند و دستورات آن مطابق زیر است:

Instruction	Operation
lw_add rd, (rs), rt	$rd = \text{Mem}[\text{Reg}[rs]] + \text{Reg}[rt]$
addi_st (rs), rs, imm	$\text{Mem}[\text{Reg}[rs]] = \text{Reg}[rs] + \text{imm}$
sll_add rd, rs, rt, imm	$rd = (\text{Reg}[rs] \ll \text{imm}) + \text{Reg}[rt]$

و تمامی دستورات این پردازنده جدید ما در قالبی ۳۲ بیتی با شکل زیر در حافظه ذخیره می‌شوند:

op	rs	rt	rd	imm
31-26	25-21	20-16	15-11	10-0

حال تصور کنید تأخیر بخش‌های مختلف پردازنده جدید به شکل جدول زیر باشد:

Unit	Latency
Register File	2.5
Instruction Memory	4
Data Memory	6
ALU	5.5

حداقل زمان مورد نیاز برای انجام هر یک از دستورات پردازنده جدید را محاسبه کنید. (فرض کنید که می‌توان از دو ALU در طراحی استفاده کرد)

حداقل زمان مورد نیاز برای انجام این دستورات، همان زمان مسیر بحرانی در هر یک از این دستورات است. مسیر بحرانی هر یک از دستورات زیر به این صورت محاسبه می‌شود:

- lw_add

$$L_{\text{critical path}} = L_{\text{IM}}(\text{fetching instruction}) + L_{\text{RF}}(\text{reading registers}) + L_{\text{DM}}(\text{reading data memory}) + L_{\text{ALU}}(\text{calculating the sum}) + L_{\text{RF}}(\text{writing the result}) = 20.5$$

- addi_st

$$L_{\text{critical path}} = L_{\text{IM}}(\text{fetching instruction}) + L_{\text{RF}}(\text{reading registers}) + L_{\text{ALU}}(\text{calculating the sum}) + L_{\text{DM}}(\text{storing the result}) = 18$$

- sll_add

$$L_{\text{critical path}} = L_{\text{IM}}(\text{fetching instruction}) + L_{\text{RF}}(\text{reading registers}) + L_{\text{ALU}}(\text{calculating the shift}) + L_{\text{ALU}}(\text{calculating the sum}) + L_{\text{RF}}(\text{write back}) = 20$$

۵. مسیرهاده Single-Cycle پردازنده MIPS را در نظر بگیرید. با توجه به دو دستور زیر به سوالات پاسخ دهید:

1. AND Rd,Rs,Rt
2. SW Rt, Offset(Rs)

آ) مقادیر سیگنال‌های کنترلی برای هر یک از این دو دستور را مشخص کنید.

ب) از کدام یک از منابع (بلوک‌های موجود در مدار) در این دستورات استفاده می‌شود.


ج) کدام یک از منابع، خروجی مشخصی تولید می‌کند ولی از آن‌ها در این دستورات استفاده نمی‌شود؟

د) فرض کنید دو سیستم مختلف با تأخیرهای مشخص شده در مدار مطابق جدول زیر را داریم. مسیر بحرانی^۲ برای دستورات AND و load را مشخص کنید.


	I-Mem	Add	Mux	ALU	Regs	D-Mem	Control
a	200ps	70ps	20ps	90ps	90ps	250ps	40ps
b	750ps	200ps	50ps	250ps	300ps	500ps	300ps

Instruction	RegDst	Jump	Branch	MemRead	MemtoReg	MemWrite	ALUSrc	RegWrite
AND Rd,Rd,Rt	1	0	0	0	0	0	0	1
SW Rt, Offset(Rs)	d	0	0	0	d	1	1	0

(ب) (ج)

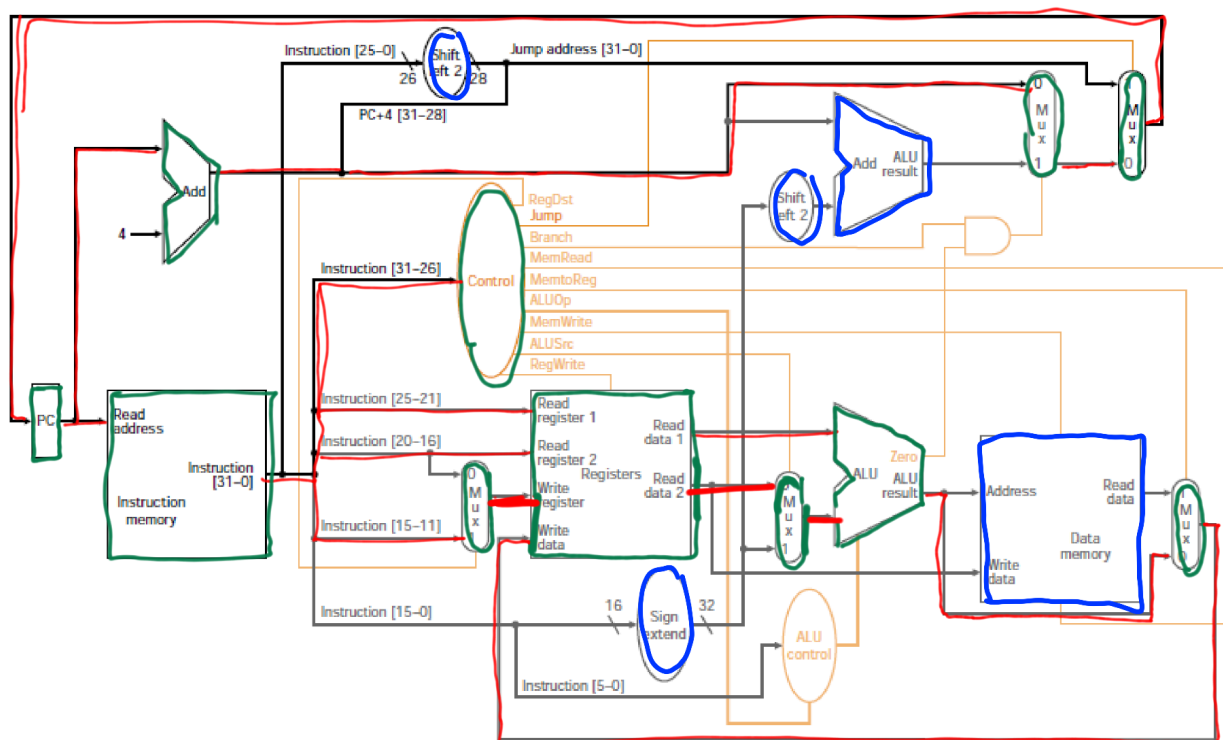

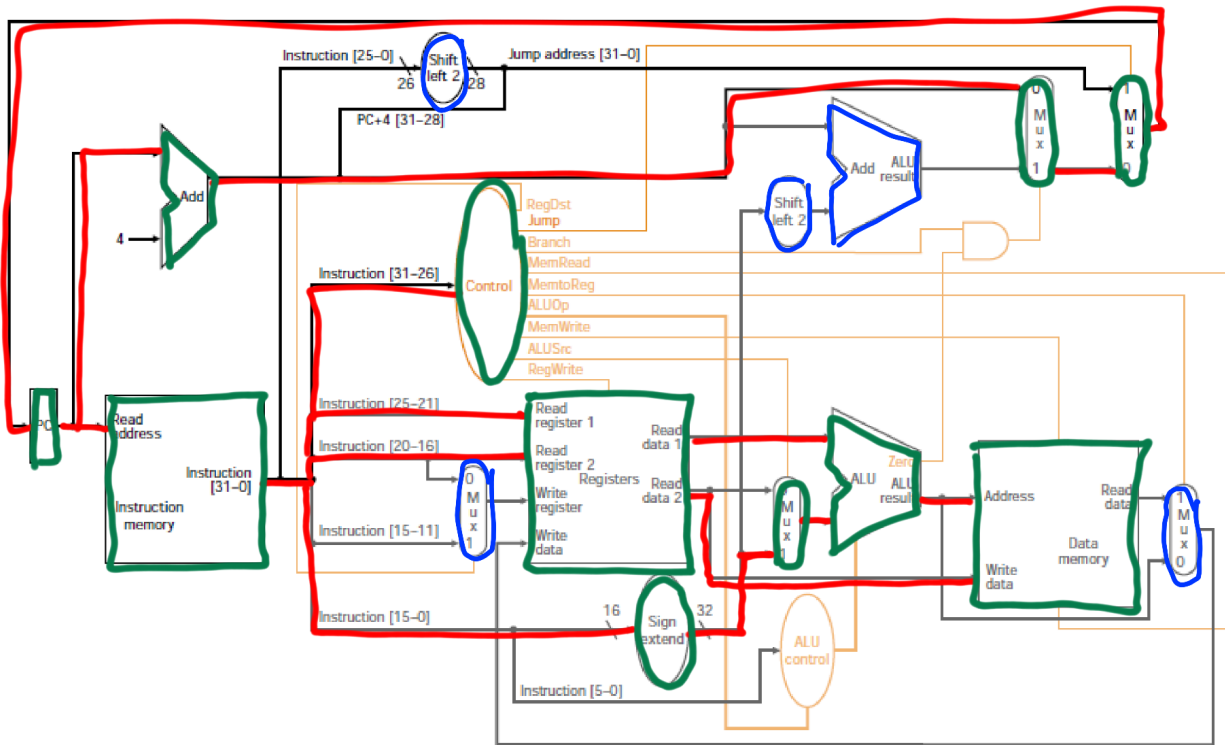در شکل بالا می‌توانید مسیر طی شونده توسط دستور AND را مشاهده کنید، در این تصویر، بلوک‌هایی که با رنگ سبز مشخص شده‌اند به این معنی است که از آن‌ها در این دستور استفاده می‌شود. و نیز بلوک‌های آبی، بلوک‌هایی هستند که خروجی تولید می‌کنند ولی از آن خروجی بهره‌ای برده نمی‌شود.



۲.

در شکل بالا می توانید مسیر طی شونده توسط دستور AND را مشاهده کنید، در این تصویر، بلوک هایی که با رنگ سبز مشخص شده اند به این معنی است که از آنها در این دستور استفاده می شود. و نیز بلوک های آبی، بلوک هایی هستند که خروجی تولید می کنند ولی از آن خروجی بهره ای برده نمی شود.

(د) ۱. از همان فرمولی که برای سوال ۳ برای ماکسیمم تاخیر به دست آورده ایم استفاده می کنیم تا مسیر بحرانی هرکدام را مشخص کنیم.

i

$$D_{R-type} = \max_{PC \text{ یا دستور}} \left\{ \max_{\text{ماکس برنج}} (70, 200 + 40) + 2 * 20, \max_{\text{نوشتن در RF}} \left[200 + 90, \max_{\text{ALU اصلی}} (200 + 40, \max_{\text{ماکس ALUSrc}} (200 + 40, 200 + 90) + 20, 90 + 200) \right] + 90 \right\} = 510ps$$

مسیر بحرانی: مسیری است که با خواندن دستور (۲۰۰) شروع میشه، سپس رجیسترش مشخص می شود، (۹۰) بعد از آن از یک ماکس می گذرد (۲۰) سپس از ALU عبور می کند (۹۰) و پس از آن از ماکس ALUSrc می گذرد (۲۰) و نوشته می شود (۹۰).

ii

$$D_{R-type} = \max_{PC \text{ یا دستور}} \left\{ \max_{\text{ماکس برنج}} (200, 750 + 300) + 2 * 50, \max_{\text{نوشتن در RF}} \left[750 + 300, \max_{\text{ALU اصلی}} (750 + 300, \max_{\text{ماکس ALUSrc}} (750 + 300, 750 + 300) + 50, 300 + 750) \right] + 75 + 50, 750 + 300 \right\} + 300 = 1700ps$$

مسیر بحرانی: مسیری است که با خواندن دستور (۷۵۰) شروع میشه، سپس رجیسترش مشخص می شود، (۳۰۰) بعد از آن از یک ماکس می گذرد (۵۰) سپس از ALU عبور می کند (۲۵۰) و پس از آن از ماکس ALUSrc می گذرد (۵۰) و نوشته می شود (۳۰۰).

i ۲.

$$D_{Load} = \max_{PC \text{ یا دستور}} \left\{ \max_{\text{ماکس برنج}} (70, 200 + 40) + 2 * 20, \max_{\text{نوشتن در RF}} \left[200 + 40, \max_{\text{ماکس MemtoReg}} \left\{ 200 + 40, 250 + \max_{\text{ALU اصلی}} [200 + 40, \max_{\text{ماکس ALUSrc}} (200 + 40, 200) + 20, 90 + 200] + 90 \right\} + 20, \max_{\text{ماکس RegDst}} (200 + 40, 200) + 20 \right] + 90 \right\} = 740ps$$


مسیر بحرانی آدرس مموری است: مسیری است که با خواندن دستور (۲۰۰) شروع میشه، سپس رجیسترش مشخص می شود، (۹۰) سپس از ALU عبور می کند (۹۰) و بعد دیتا از D-Mem خوانده می شود (۲۵۰) سپس از ماکس عبور می کند (۲۰) و در RF نوشته می شود (۹۰)

$$D_{Load} = \max_{PC \text{ یا دستور}} \left\{ \max_{\text{ماکس برنج}} (200, 750 + 300) + 2 * 50, \max_{\text{نوشتن در RF}} [750 + 300, \max_{\text{ماکس MementoReg}} \{750 + 300, 500 + \max_{\text{ALU اصلی}} [750 + 300, \max_{\text{ماکس ALUSrc}} (750 + 300, 750) + 50, 300 + 750] + 250\} + 50, \max_{\text{ماکس RegDst}} (750 + 300, 750) + 50] + 300 \right\} = 2200ps$$

مسیر بحرانی آدرس مموری است ولی دفعه ی قبل رجیستر آن زمان می برد ولی این بار آماده شدن offset طولانی است: مسیری است که با خواندن دستور (750) شروع می شود. سپس پردازش می شود (300) و سیگنال ALUSrc مشخص می شود. و از آن عبور می کنند (50). سپس از ALU عبور می کند (250) داده را از حافظه می خواند (500) از ماکس عبور می دهد (50) و در رجیستر می ریزد (300)

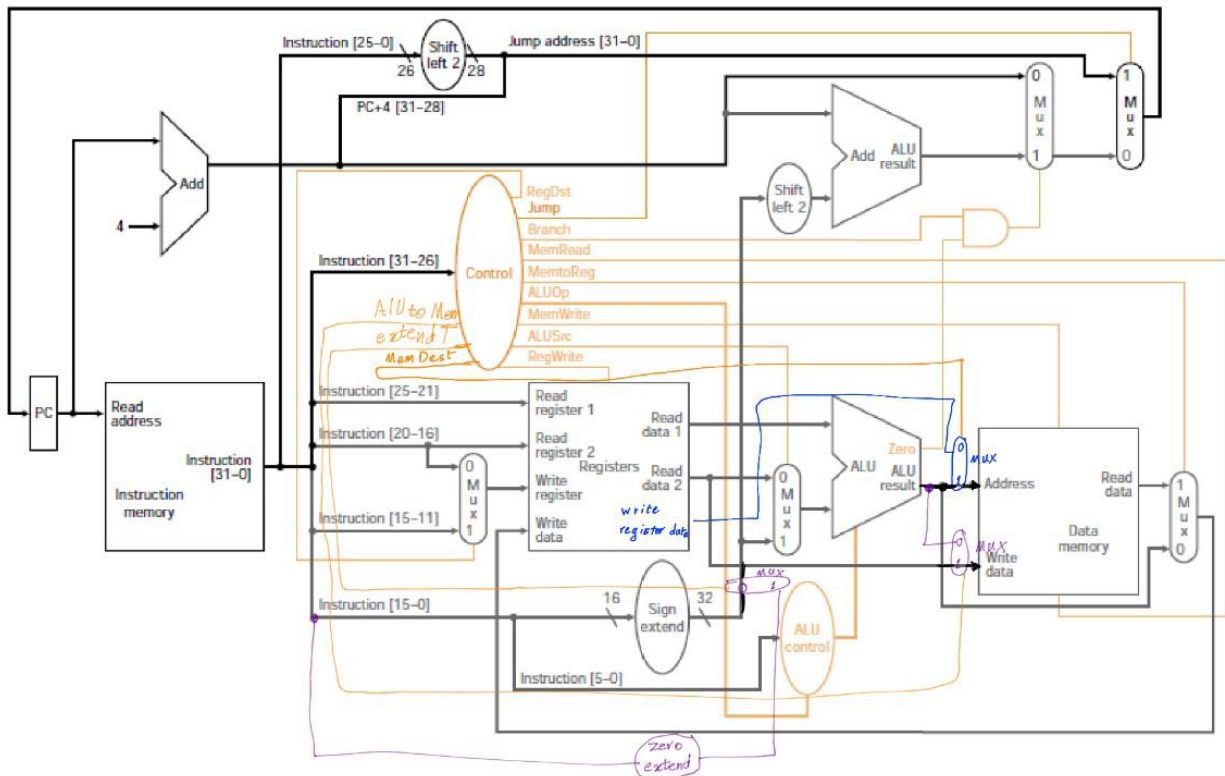۶. مسیر داده و واحد کنترل پردازنده میپس را در نظر بگیرید، فرض کنید بخواهیم دو دستور زیر را اضافه کنیم، چه تغییراتی در شماتیک باید ایجاد کنیم؟ مقدار سیگنال‌های خروجی از واحد کنترلی به جز ALUOp را برای هر دستور مشخص کنید.

- Addm (rd),rs,rt : $\text{mem}[\text{rd}] = \text{rs} + \text{rt}$
- Xormi (rt),rs,i ; $\text{mem}[\text{rt}] \leftarrow \text{rs XOR zero_extend}(i)$



- برای اضافه کردن دستور Addm کافیت بخش آبی رنگ را به مدار اضافه کنیم. به RF یک خروجی جدید اضافه می کنیم که مقدار rd را نیز به نمایش بگذارد، سپس بر سر مسیر ورود آدرس به حافظه یک ماکس می گذاریم تا تشخیص دهد خروجی ALU آدرس است یا رجیستر rd.
- برای دستور Xormi نیز به تمام بخش های اضافه شده نیاز داریم. ابتدا نیاز است یک بلاک zero extend طراحی کنیم و سپس تصمیم بگیریم که Imm چگونه extend شود. سپس یک ماکس بر سر راه دیتای ورودی به حافظه می گذاریم تا تصمیم بگیرد که خروجی ALU وارد شود یا مقدار یک رجیستر.