

## معماری کامپیوتر

دانشکده مهندسی کامپیوتر

دکتر اسدی  
بهار ۱۴۰۳

مهدی علی نژاد، ۴۰۱۱۰۶۲۶۶



### تمرین سوم

سوال ۱


۱. برای جمع کردن دو عدد ۱۰ بیتی از یک جمع‌کننده Carry Select چند مرحله‌ای استفاده می‌کنیم که در مرحله اول ۲ بیت، در مرحله دوم ۳ بیت و در مرحله سوم ۵ بیت را به کمک Ripple Adder جمع می‌کند. هزینه و تأخیر هر گیت را در این طراحی به ترتیب  $C_g$  و  $D_g$  در نظر بگیرید و هزینه و تأخیر هر MUX را در این طراحی به ترتیب  $C_m = 3C_g$  و  $D_m = 2D_g$  در نظر بگیرید. فرض شده همه تمام جمع‌کننده‌ها<sup>۱</sup> با استفاده از توابع زیر پیاده‌سازی شده‌اند:

$$S = XOR(A, B, C_{in})$$

$$C_{out} = A.B + A.C_{in} + B.C_{in}$$

دقت شود که پهنای ورودی تمامی گیت‌ها و MUX ها یک بیتی هستند و همچنین امکان دسترسی به OR و XOR با سه ورودی وجود دارد که تأخیر و هزینه‌اشان با سایر گیت‌ها یکسان است. (توجه: استفاده از سایر گیت‌های دارای چند ورودی یا MUX به جز ۱ : ۲ ممکن نیست).

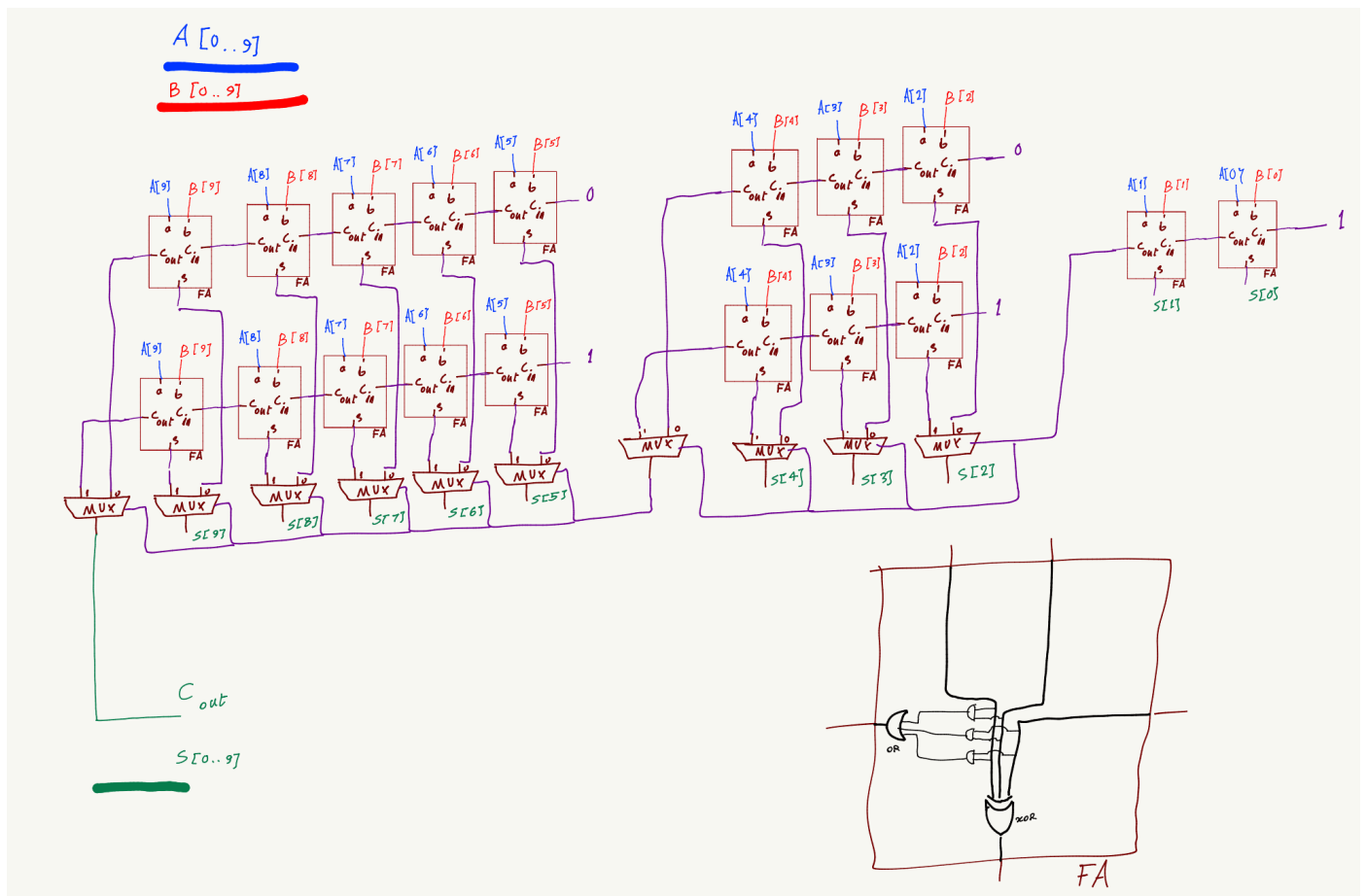Adder بالا را ترسیم کنید. هزینه و تأخیر طراحی بالا را بیان کنید و با یک Ripple Carry Adder معادل مقایسه کنید.



ابتدا هزینه را محاسبه می کنیم. هر FA به اندازه ی  $5C_g$  هزینه دارد و هر ماکس  $3C_g$ . در کل نیز ۱۸ FA و ۱۰ MUX استفاده شده است. پس مجموع هزینه برابر است با:

$$18 * 5C_g + 10 * 3C_g = 120C_g$$

حال برای تاخیر، در هر FA برای رسیدن به  $S$ ،  $D_g$  و برای رسیدن به  $C_{out}$ ،  $2D_g$  تاخیر داریم.

حال تاخیر مورد نیاز برای رسیدن به هرکدام از بیت های حاصل را حساب می کنیم و بیشترین آنها را به عنوان تاخیر کل اعلام می کنیم.

$$S[0], S[1] \rightarrow D_g$$

$$S[2 \sim 4] \rightarrow \max(C_{out_{S[2 \sim 4]}}, D_g) + 3D_g = 4D_g + 2D_g = 6D_g$$

( time needed for calculating carry and inputs )

$$S[5 \sim 9] \rightarrow \max(C_{out_{S[5 \sim 9]}}, D_g) + 3D_g = 6D_g + 2D_g = 8D_g$$

( time needed for calculating carry and inputs )

$$C_{out} = \max(C_{out_{S[2 \sim 4]}}, 10D_g) + 2D_g = 12D_g$$

پس تاخیر کل برابر با تاخیر حساب شدن  $C_{out}$  است که برابر با  $12D_g$  است. اگر می خواستیم همین کار را با Ripple carry adder انجام بدهیم، می بایست از ۱۰ FA استفاده می کردیم، در این حالت هزینه ی صرف شده برابر با  $50C_g$  و تاخیری که در جواب مشاهده می کنیم برابر با  $20D_g$  خواهد بود.

۲. فرض کنید، قصد طراحی یک Carry Select Adder با اندازه ۱۲۸ بیتی را داریم. برای این که کمترین میزان تأخیر را داشته باشیم، سایز بلاک‌ها باید در چه اندازه‌ای باشد. فرض کنید که تأخیر تمام جمع‌کننده و MUX یکسان باشد. توجه شود که لزومی ندارد بلوک‌ها ابعاد یکسانی داشته باشند و می‌توانند در ابعاد متفاوت باشند.

فرض کنید که  $i$  بیت این عدد را جدا کرده و  $C_{out}$  آن در  $i * D + D_{old}$  آماده می‌شود. پس ما همین مقدار زمان را می‌توانیم برای محاسبه کردن ورودی‌های ماکس‌های بعدی استفاده کنیم که همیشه  $i + \frac{D_{old}}{D}$  بیت بعد. و کری آنها نیز در  $(i + 1) * D + D_{old}$  آماده می‌شود. پس طبق همین اثبات به صورت استقرایی نشان می‌دهیم که برای بهینه بودن جمع‌کننده مان سایز بلاک‌ها باید دنباله‌ای از اعداد طبیعی باشد.

حال برای اینکه پیدا کنیم چه نقطه‌ی شروعی می‌تواند ما را به کمترین میزان تأخیر برساند مسئله‌ی بهینه‌سازی زیر را حل کنیم.

$$\frac{n(n+1)}{2} - \frac{i(i+1)}{2} = 128, \min_i(n+i+1)$$

$n + i + 1$  در واقع مقدار تأخیر ما است که در تلاش برای مینیمم کردن آن هستیم. طی بهینه‌سازی‌های طولانی، به این نتیجه می‌رسیم که بهترین حالت زمانی اتفاق می‌افتد که  $i = 1, n = 15$  باشد، البته با کف گرفتن به این اعداد رسیدیم و تعدادی بیت اضافه می‌آید.


پس از بلوک‌هایی با سایزهای

$$2(normal), 2, 3, \dots, 15, 7$$

استفاده می‌کنیم و تأخیر کل مدار  $17D$  می‌شود.

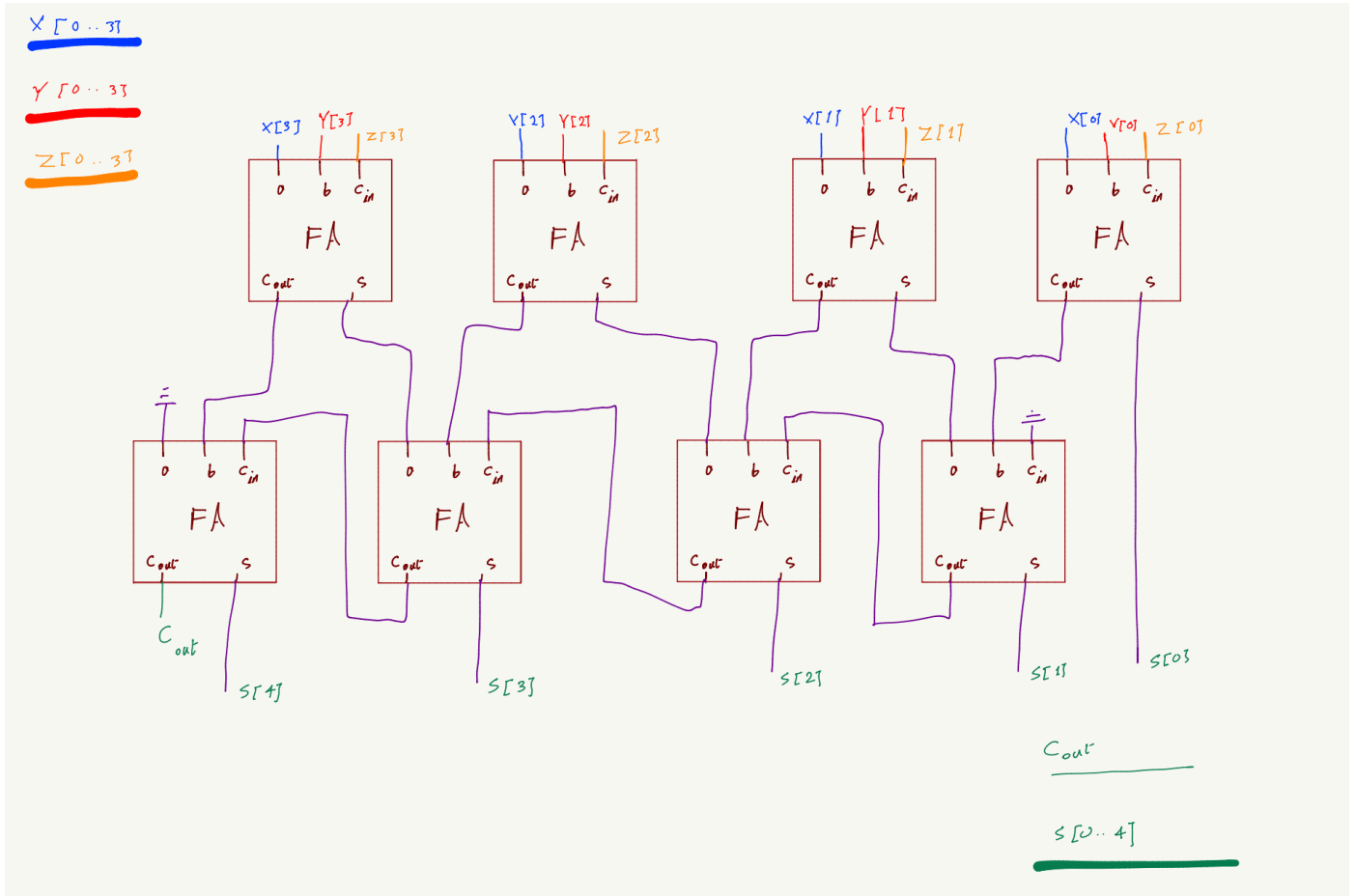۳. در مورد Carry Save Adder تحقیق کنید و نحوه کارکرد آن و تفاوت آن با سایر جمع‌کننده‌هایی که در درس با آن آشنا شدید را توضیح دهید. سپس یک Carry Save Adder با ۸ عدد تمام‌جمع‌کننده طراحی کنید که بتواند اعداد ۴ بیتی را جمع کند. برای جمع زدن Carry و Sum در مرحله اول، می‌توانید از روش Ripple Carry Adder استفاده کنید.

Carry save adder یک طراحی از جمع‌کننده است که برای جمع اعداد ۳ یا بیشتر استفاده می‌شود. طرز کار آن نیز به این صورت است که ابتدا خود حاصل را بدون در نظر گرفتن کرای حساب می‌کند و به صورت جداگانه کرای‌ها را محاسبه می‌کند. سپس عدد تشکیل شده از کرای‌ها و حاصل را جمع می‌کند تا به حاصل جمع نهایی برسد. در این روش چون کرای‌ها به صورت جدا جمع زده می‌شوند، آن اثر دنباله وار افزایش تاخیر مدار را ندارند.




۴. در کامپیوترهای امروزی مدارهایی به منظور ضرب یک ثابت  $2^n$  در یک عدد ثابت وجود دارد. به عنوان مثال در کامپیوترهای امروزی برای ضرب کردن یک ثابت در توان‌های عدد دو از Barrel Shifter استفاده می‌شود. همان طور که می‌دانید صرفاً انتقال عدد به سمت چپ به اندازه‌ی  $n$  عملاً همان ضرب عدد در  $2^n$  هست. اما یک عملیات دیگر که بسیار مورد استفاده است ضرب یک عدد دودویی در ۱۰ است. از این رو فرض کنید که قرار است یک مدار طراحی کنید که عدد بدون علامت ۳۲ بیتی را به صورت دودویی بگیرد و آن را در عدد ۱۰ ضرب کند. برای این منظور سریع‌ترین مدار ممکن را طراحی نمایید.

$$10a = 2^3a + 2a$$

طبق معادله‌ی بالا، برای ۱۰ برابر کردن عددی کافیه ۸ برابر آن را با ۲ برابرش جمع کنیم، که در واقع تنها تعدادی شیفت و یک جمع نیاز است.

$A[0..31]$

 

$res[0..34]$

\*می‌توانیم از جمع کننده‌ی ۳۶ بیتی استفاده کنیم و اون موقع دیگر هیچ از دست رفت اطلاعات و اورفلویی نخواهیم داشت. (دسترسی به فایل شماتیک نداشتم ادیتش کنم)

۵. اگر بخواهیم ضرب علامت‌دار دو عدد ۰۰۰۰۱۱ و ۰۱۱۱۰۱ را با الگوریتم booth انجام دهیم، با فرض اینکه هر عمل جمع ۱۰ns و هر عمل انتقال ۲ns و هر مکمل‌گیری ۵ns طول بکشد، زمان ضرب با این الگوریتم و حاصل ضرب چه مقدار خواهد بود (مراحل ضرب به روش Booth نوشته شود)؟

(p)multiplician = 011101, (-p)-multiplician = 100011, (Q)multipier = 000011, (a)acc = 000000, b = 0

1.  $\overline{Q_{LSB}b} = 10 \rightarrow \text{subtract,}$   
 $a = 100011$   
 then asr(arithmetic shift right);  
 $a = 110001, Q = 100001, b = 1$

2.  $\overline{Q_{LSB}b} = 11 \rightarrow \text{asr;}$   
 $a = 111000, Q = 110000, b = 1$

3.  $\overline{Q_{LSB}b} = 01 \rightarrow \text{add,}$   
 $a = 010101$   
 then asr;  
 $a = 001010, Q = 111000, b = 0$

4.

ادامه می دهیم تا به تعداد بیت های مضروب، شیفِت به راست داشته باشیم. حاصل نهایی برابر است با:

$$\overline{aq} = 000001010111$$

زمان نهایی: (یک عمل جمع، یک تفریق و ۶ شیفِت یا همان انتقال)

$$t = 1 * (5 + 10) + 1 * (10) + 6 * (2) = 37ns$$

۶. با توجه به الگوریتم Booth به سوالات زیر پاسخ دهید.

آ) حداکثر تعداد جمع و تفریق در ضرب booth را برای چهار حالت یعنی ۱) اعداد علامت دار  $n$  بیتی و تعداد بیت های اعداد ورودی زوج ۲) اعداد علامت دار  $n$  بیتی و تعداد بیت های اعداد ورودی فرد ۳) اعداد بدون علامت  $n$  بیتی و تعداد بیت های اعداد ورودی زوج ۴) اعداد بدون علامت  $n$  بیتی و تعداد بیت های اعداد ورودی فرد را به صورت پارمتری محاسبه کنید.

ب) حاصل ضرب  $13 * -9$  را به روش ضرب booth بدست آورید و تعداد جمع و تفریق ها را محاسبه نمایید. ( $n=5$ )

- (آ) i. بدترین حالت وقتی است که بیت های ضرب شونده یکی در میان صفر و یک باشند، چون تعداد بیت ها زوج است، اگر کم ارزش ترین بیت از یک شروع شود، به بدترین حالت رسیده ایم که در آن حالت،  $n$  جمع و تفریق داریم.
- ii. این حالت نیز مثل حالت بالاست، بدترین حالت زمانی اتفاق می افتد که ضرب شونده با یک شروع شود و یکی در میان صفر و یک باشد. در این حالت نیز  $n$  جمع و تفریق نیاز داریم.
- iii. تفاوت این حالت با حالت عادی الگوریتم این است که اگر ضرب شونده به ۱ ختم می شود، آنگاه یک جمع نهایی نیز خواهیم داشت، همچنین برای ضرب کننده. پس در حالتی که زوج بیت دارد تفاوتی نمی کند که با یک شروع شود یا صفر ولی همچنان بدترین حالت وقتی است که بیت ها یکی در میان باشند، در این حالت  $n + 1$  جمع و تفریق مورد نیاز است.
- iv. برای این حالت نیز بدترین وضعیت زمانی است که ضرب شونده با یک شروع شود و به یک ختم شود و در این بین یکی در میان مثبت و منفی باشد که در کل به  $n + 2$  جمع و تفریق نیاز داریم.

(ب)

$$-13 = 10011, -9 = 10111$$

(p)multiplician = 10011, (-p)-multiplician = 01101, (Q)multiplier = 10111, (a)acc = 000000, b = 0

1.  $\overline{Q_{LSB}b} = 10 \rightarrow \text{subtract,}$   
 $a = 01101$   
 then asr(arithmetic shift right);  
 $a = 00110, Q = 11011, b = 1$

2.  $\overline{Q_{LSB}b} = 11 \rightarrow \text{asr;}$   
 $a = 00011, Q = 01101, b = 1$

3.  $\overline{Q_{LSB}b} = 11 \rightarrow \text{asr;}$   
 $a = 00001, Q = 10110, b = 1$

4.  $\overline{Q_{LSB}b} = 01 \rightarrow \text{add,}$   
 $a = 10100$   
 then asr;  
 $a = 11010, Q = 01011, b = 0$

5.  $\overline{Q_{LSB}b} = 10 \rightarrow \text{subtract,}$   
 $a = 00111$   
 then asr;  
 $a = 00011, Q = 10101, b = 1$

end;

حاصل نهایی برابر است با:

$$\overline{aQ} = 0001110101$$

و در مجموع ۲ تفریق و یک جمع استفاده شد.